

# Trabajo Práctico N° 1

## Configuración Darlington

---

Electrónica I - 2019

Grupo 2:

Francois, Matías  
Maselli, Carlos  
Müller, Malena  
Trozzo, Nicolás

Profesores:

Alcocer, Fernando  
Oreglia, Eduardo Victor  
Gardella, Pablo Jesús

25 de septiembre de 2019

# ÍNDICE

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Análisis teórico del circuito</b>     | <b>4</b>  |
| 2.1      | Polarización . . . . .                   | 4         |
| 2.2      | Modelo incremental . . . . .             | 5         |
| 2.3      | Circuito incremental . . . . .           | 6         |
| <b>3</b> | <b>Mediciones y resultados obtenidos</b> | <b>9</b>  |
| 3.1      | Polarización . . . . .                   | 9         |
| 3.2      | Ganancias . . . . .                      | 10        |
| 3.3      | Impedancias . . . . .                    | 11        |
| 3.4      | Resumen . . . . .                        | 12        |
| <b>4</b> | <b>Conclusión</b>                        | <b>13</b> |

## 1. INTRODUCCIÓN

La configuración "Darlington", también conocida como "par Darlington", consiste en dos transistores conectados como se observa en la figura 1.1, con el fin de obtener una mayor ganancia de corriente respecto a la obtenida al emplear un único transistor. En este trabajo se analiza el comportamiento del circuito 1.2 para comprender la utilidad del par Darlington. Se comienza por un análisis teórico del circuito para luego implementarlo utilizando los transistores BC337-40, como se detalla más adelante.

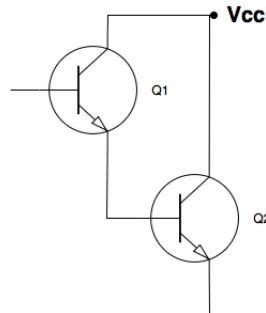


Figura 1.1: Configuración Darlington.

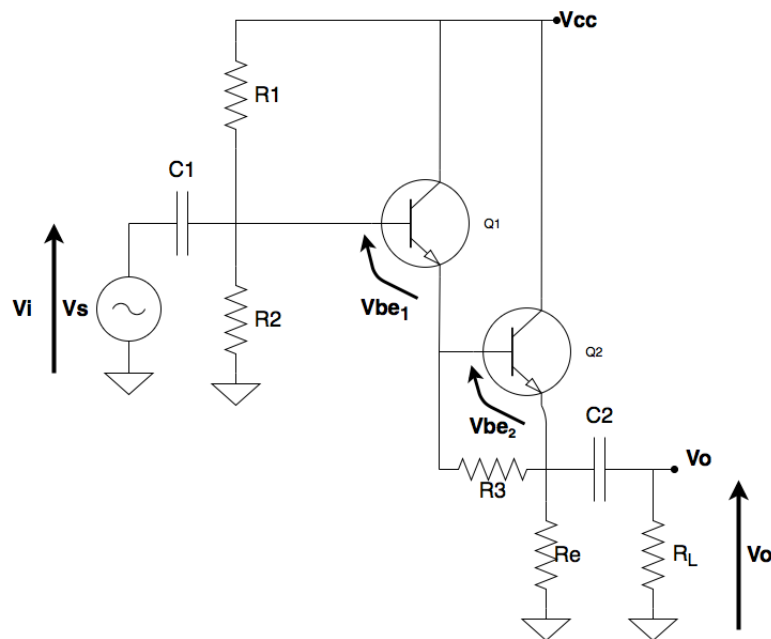


Figura 1.2: Circuito de estudio en este trabajo, implementando un par Darlington.

## 2. ANÁLISIS TEÓRICO DEL CIRCUITO

### 2.1. POLARIZACIÓN

En la Figura 2.1 se muestra el modelo del circuito considerando que los capacitores representan circuitos abiertos, ya que en este caso se trabaja con tensión  $V_{cc}$  continua. El mismo se esquematiza con el equivalente de Thevenin entre el nodo de base y masa.

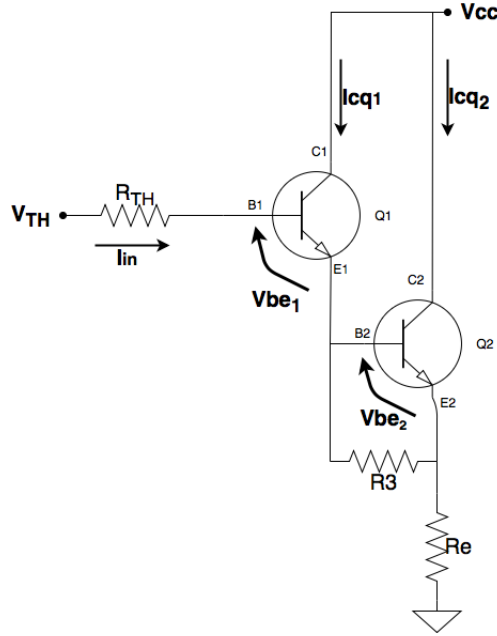


Figura 2.1: Circuito equivalente para el análisis de polarización.

Los valores utilizados para los cálculos son los de los componentes que utilizados en la implementación del circuito, que fueron elegidos en base a las simulaciones realizadas, con el fin de lograr un resultado óptimo. De esta forma, los valores de los componentes utilizados se listan en la Tabla 2.1. Los transistores utilizados son BC337-40.

| Parámetros del circuito |            |
|-------------------------|------------|
| $V_{cc}$                | 15,00E+00  |
| $R_1$                   | 100,00E+03 |
| $R_2$                   | 330,00E+03 |
| $R_s$                   | 10,00E+03  |
| $R_3$                   | 10,00E+03  |
| $R_E$                   | 4,70E+03   |
| $R_L$                   | 1,00E+03   |

Tabla 2.1: Valores de los componentes utilizados

El equivalente de Thevenin entre la base del primer transistor y masa se obtiene mediante:

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \\ R_{TH} = R_1 // R_2 \end{array} \right. \quad (2.1)$$

Recorriendo la malla de entrada se tiene que:

$$V_{th} - I_{B1}R_{th} - V_{BEon1} - V_{BEon2} - R_e(I_{E2} + I_{R3}) = 0 \quad (2.2)$$

Del nodo que conecta el emisor del primer transistor con la base del segundo, se relacionan las corrientes de los transistores:

$$I_{B_2} = I_{E_1} - \frac{V_{BEon_2}}{R_3} \quad (2.3)$$

Por último, de las ecuaciones de cada transistor, despreciando el efecto de las  $I_{CB0}$  dado que se trabaja a temperatura ambiente, se verifica:

$$\begin{cases} Q_1) I_{E_1} = I_{B_1}(\beta_1 + 1) \\ Q_2) I_{E_2} = I_{B_2}(\beta_2 + 1) \end{cases} \quad (2.4)$$

Resolviendo dichas ecuaciones se llega a las siguientes expresiones para las corrientes de colector de ambos transistores:

$$\begin{cases} I_{cq_1} = \frac{V_{th} - V_{BEon_1} - V_{BEon_2} \left(1 - \frac{R_e \beta_2}{R_3}\right)}{\frac{R_{th}}{\beta_1} + R_e \beta_2} \\ I_{cq_2} = V_{th} \frac{1}{\frac{R_{th}}{\beta_1 \beta_2} + R_e \frac{\beta_2 + 1}{\beta_2}} - V_{BEon_1} \frac{1}{\frac{R_{th}}{\beta_2} + R_e \beta_1} - V_{BEon_2} \left( \frac{\beta_2}{R_3} + \frac{\left(1 - \frac{R_e \beta_2}{R_3}\right) \cdot (\beta_1 + 1)}{\frac{R_{th}}{\beta_2} + R_e \beta_1} \right) \end{cases} \quad (2.5)$$

Por último, se puede verificar que ambos transistores queden correctamente polarizados mediante:

$$\begin{cases} V_{CEQ_1} = V_{CC} - V_{BEon_2} \left(1 + \frac{R_e}{R_3}\right) - R_e I_{cq_2} \\ V_{CEQ_2} = V_{CC} - V_{BEon_2} \frac{R_e}{R_3} - R_e I_{cq_2} \end{cases} \quad (2.6)$$

Para los cálculos se utiliza  $V_{BEon} = 0.7(V)$  para ambos transistores. Con respecto a los  $H_{FE}$ , éstos dependen de las  $I_{CQ}$  según la [hoja de datos del fabricante](#), con lo que son distintos para cada transistor. Tomando inicialmente el  $H_{FE}$  mínimo de la hoja de datos, e iterando para los valores de  $I_{CQ}$  obtenidos, se llega a que:

$$\begin{cases} H_{FE1} = 47 \\ H_{FE2} = 90 \end{cases}$$

Reemplazando además por los valores de los componentes utilizados, se hallan los valores de  $I_{cq_1}$ ,  $I_{cq_2}$ ,  $V_{CEQ_1}$  y  $V_{CEQ_2}$ , detallados en la Tabla 2.2.

| Polarización |           |
|--------------|-----------|
| ICQ1         | 93,54E-06 |
| ICQ2         | 2,12E-03  |
| VCEQ1        | 4,01E+00  |
| VCEQ2        | 4,71E+00  |

Tabla 2.2: Valores hallados para las componentes de polarización.

## 2.2. MODELO INCREMENTAL

Los estimadores para los parámetros del modelo incremental de cada transistor se detallan a continuación.

$$\begin{cases} \widehat{r_e} = \frac{V_T}{I_{CQ}} \\ \widehat{h_{ie}} = (\beta + 1)R_e \\ \widehat{g_m} = \frac{1}{r_e} \\ \widehat{h_{fe}} = \beta_{DC} \\ \widehat{1/h_{oe}} = \infty \end{cases} \quad (2.7)$$

COMPLE  
TABLA d  
estimado  
res

| Simplificaciones |         |
|------------------|---------|
| hfe2*            | 80,96   |
| Rd               | 824,56Ω |
| hie2*            | 1,00kΩ  |

A partir del circuito y de los cálculos anteriores, se puede ver que las expresiones para las impedancias que se ven a la entrada del primer transistor, del amplificador y del sistema se ven representadas por las ecuaciones que se muestran a continuación, utilizando pasaje a nivel de corriente.

$$\begin{cases} R_i = hie_1 + (hfe_1 + 1)hie_2^* + (hfe_2^* + 1)(hfe_1 + 1)R_d \\ R_{ia} = R_i // R_{th} \\ R_{is} = R_s + R_{ia} \end{cases} \quad (2.9)$$

De donde reemplazando por los valores ya calculados se obtienen las impedancias de entrada:

| Impedancias de entrada |         |
|------------------------|---------|
| Ri                     | 3,31MΩ  |
| Ria                    | 75,00kΩ |
| Ris                    | 85,00kΩ |

Para el cálculo de la ganancia de tensión del sistema primero se calcula:

$$\begin{cases} \frac{V_o}{ib_2^*} = R_d(hfe_2^* + 1) \\ \frac{V_i}{V_s} = \frac{R_{ia}}{R_{ia} + R_s} \end{cases} \quad (2.10)$$

Así la ecuación de la ganancia en tensión del sistema se puede expresar de la siguiente forma.

$$\Delta_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{ib_2^*} \cdot \frac{ib_2^*}{ib_1} \cdot \frac{ib_1}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s} = R_d(hfe_2^* + 1)(hfe_1 + 1) \frac{1}{R_i} \frac{R_{ia}}{R_{ia} + R_s} \quad (2.11)$$

Finalmente, se llega a los valores de las ganancias de tensión del amplificador y del sistema:

| Ganancias de tension |       |
|----------------------|-------|
| Av                   | 0,981 |
| Avs                  | 0,866 |

Al ser la configuración colector común se esperaba una ganancia de tensión menor a 1. De éste resultado se puede observar una ventaja de la configuración Darlington con respecto al colector común con un solo transistor, ya que éste último no puede llegar valores de ganancia de tensión superiores al 80%. Para el cálculo de la ganancia de corriente se utiliza:

$$\begin{aligned} \Delta_i &= \frac{I_{Rd}}{ib_1} = (hfe_2^* + 1)(hfe_1 + 1) \\ \Delta_{is} &= \frac{I_{Rd}}{I_{Rs}} \cdot \frac{I_{b1}}{I_{Rs}} = \frac{R_{th}}{R_{th} + R_i} \Delta_i \\ \Delta'_{is} &= \frac{I_{Rl}}{I_{Rs}} = \frac{I_{Rl}}{I_{Rd}} \cdot \frac{I_{Rd}}{I_{Rs}} = \frac{R_e}{R_e + R_2} \Delta_{is} \end{aligned}$$

Donde  $\Delta_i$  es la ganancia de corriente,  $\Delta_{is}$  es la ganancia de corriente del sistema y  $\Delta'_{is}$  es la ganancia de corriente del sistema sobre la carga. En  $\Delta_i$  se puede apreciar la gran ganancia de corriente que tiene esta configuración, ya que se multiplican las ganancias de cada transistor. Los valores de las mismas se muestran en la siguiente tabla:

| Ganancias<br>de corriente |         |
|---------------------------|---------|
| Ai                        | 3934,08 |
| Ais                       | 89,27   |
| Ais'                      | 73,61   |

Para la resistencia de salida, se pasiva la entrada, se coloca a la salida una fuente  $V_{op}$  con el terminal positivo a masa, y se calcula la corriente  $I_{op}$  que circula por dicha fuente. Las siguientes relaciones se utilizan para el cálculo:

$$\begin{cases} V_{op} = I_{B1}(R_s // R_{th} + h_{ie1} + hfe_1 + 1)hie_2^*) \\ I_{op} = I_{B1}(hfe_1 + 1)(hfe_2^* + 1) \\ r_o = \frac{V_{op}}{I_{op}} = \frac{R_s // R_{th} + hie_1 + (hfe_1 + 1)hie_2^*}{(hfe_1 + 1)(hfe_2^* + 1)} \\ r_{oa} = R_e // r_o \\ r_{os} = r_{oa} // R_L \end{cases} \quad (2.12)$$

Reemplazando por los valores de las variables involucradas en la ecuación, se obtienen los valores de las resistencias de salida vistas a la salida del segundo transistor, a la salida del amplificador y luego de la carga.

| Impedancias de salida |          |
|-----------------------|----------|
| ro                    | 15346,62 |
| roa                   | 3598,07  |
| ros                   | 782,52   |



### 3. MEDICIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS

Para la implementación del circuito se buscó en las simulaciones tener una ganancia de corriente mayor a 60 veces, una ganancia de tensión mayor a 80%, siempre cuidando que ambos transistores queden correctamente polarizados, teniendo en cuenta que uno tiende a la saturación y el otro al corte. De esa forma se llegó a los valores dados de los componentes. En la Figura 3.1 se muestra la implementación del circuito en protoboard.

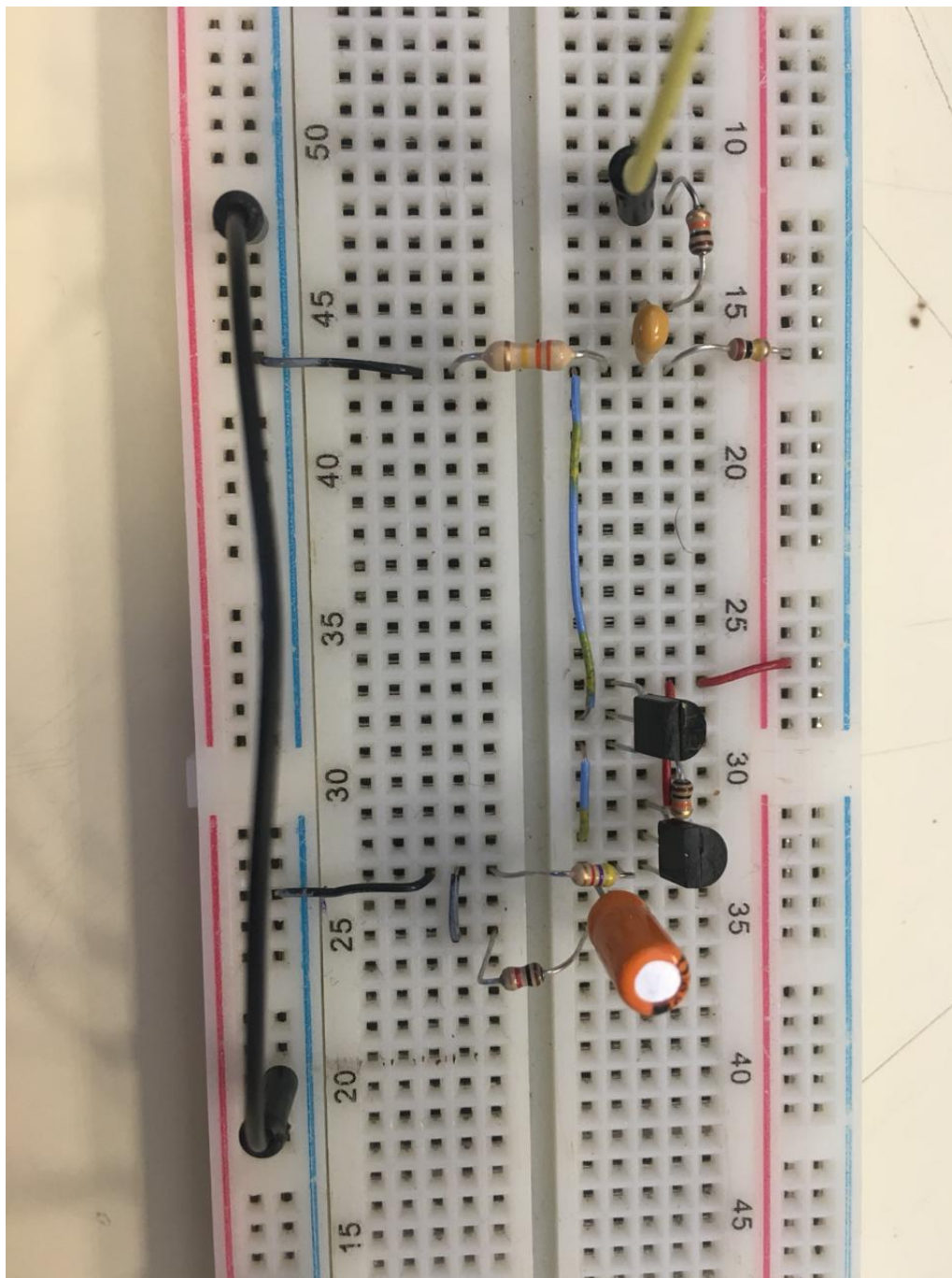


Figura 3.1: Circuito armado en protoboard.

#### 3.1. POLARIZACIÓN

La comparación entre los valores de la polarización de los transistores se muestran en la Tabla???. Las diferencias en las  $I_{CQ}$  se deben principalmente a las variaciones de  $\beta$  con  $I_C$ , que fueron tenidas en consideración en los cálculos teóricos, pero de todas formas es distinto al real.

Insertar  
tabla pol  
rización

### 3.2. GANANCIAS

En primer lugar, se midió la ganancia de tensión del sistema. En la Figura 3.2 se muestra la contrastación de la medición, la simulación y la teoría. Como ningún cálculo teórico tiene en cuenta variaciones con la frecuencia, se toma un único valor para todas las frecuencias, y se ve que la aproximación para frecuencias medias es válida en el intervalo de frecuencias entre  $400\text{Hz}$  y  $500\text{kHz}$ , donde la ganancia empieza a caer. La ganancia en la banda pasante simulada es de 0.87 veces y la medida llega hasta 0.9 veces, con lo que el cálculo teórico de 0.866 veces resulta muy cercano a la realidad.

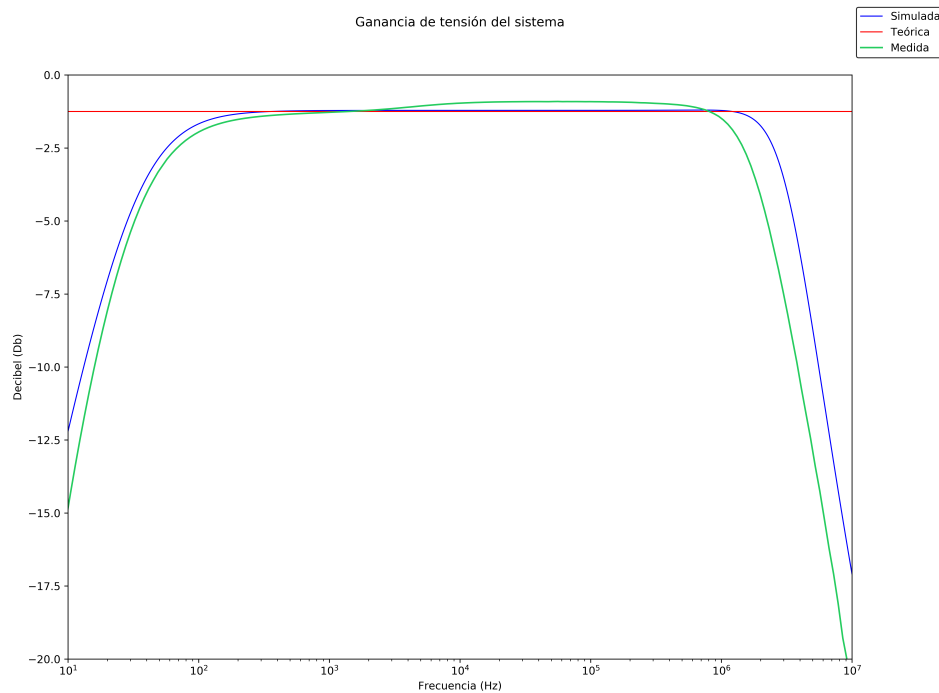


Figura 3.2: Ganancia de tensión del sistema teórica, simulada y medida

Luego se midió la ganancia de corriente del sistema. En la Figura 3.3 se puede observar la comparación entre teoría, simulación y práctica. En éste caso, es menor el intervalo de frecuencias en las que es válida la estimación teórica, y se presenta una diferencia entre simulación y medición en el punto en el que empieza a caer la ganancia. Éste efecto puede ser atribuible a las capacidades introducidas por el protobard. La ganancia en la banda pasante simulada y medida es de 37,5dB, es decir, 75 veces, mientras que la teórica es de 74 veces, con lo que el modelo nuevamente se verifica.

Insertar valores más específicos de simulación y medición

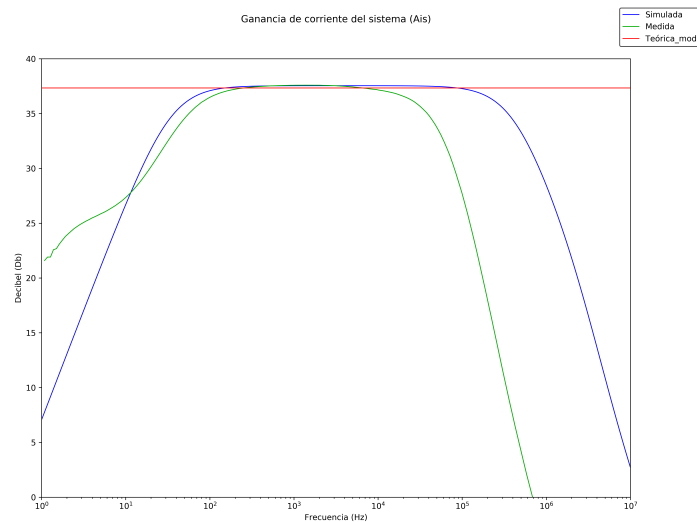


Figura 3.3: Ganancia de corriente del sistema teórica, simulada y medida

### 3.3. IMPEDANCIAS

Con respecto a la impedancia de entrada, se muestra la contrastación entre teoría, simulación y medición en la Figura 3.4, donde se puede apreciar que para frecuencias inferiores a  $10\text{ kHz}$  las tres curvas son cercanas, siendo la impedancia de entrada medida a  $200\text{ Hz}$   $76,2\text{ k}\Omega$ , mientras que la simulada a la misma frecuencia es de  $86,676\text{ k}\Omega$  y la teórica es de  $85\text{ k}\Omega$ . Nuevamente se observa que la medición no se corresponde con la medición a partir de  $10\text{ kHz}$ .

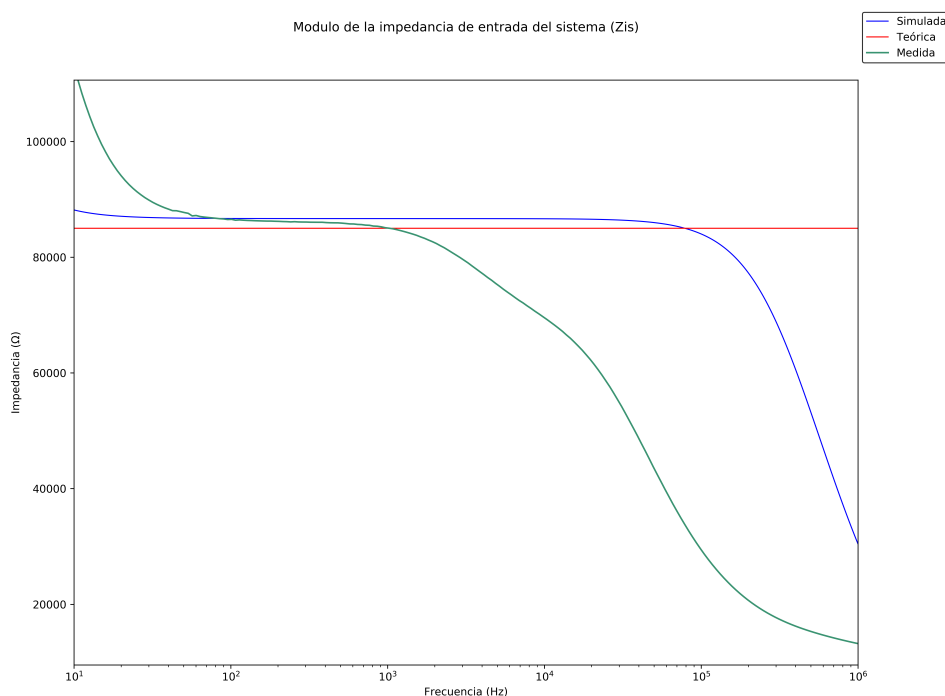


Figura 3.4: Impedancia de entrada del sistema teórica, simulada y medida.

Para la impedancia de salida se muestra la contrastación entre teoría, simulación y práctica en la Figura 3.5. Se observa que el sistema presenta una baja impedancia de salida, lo cual era esperado por tratarse de un colector común.

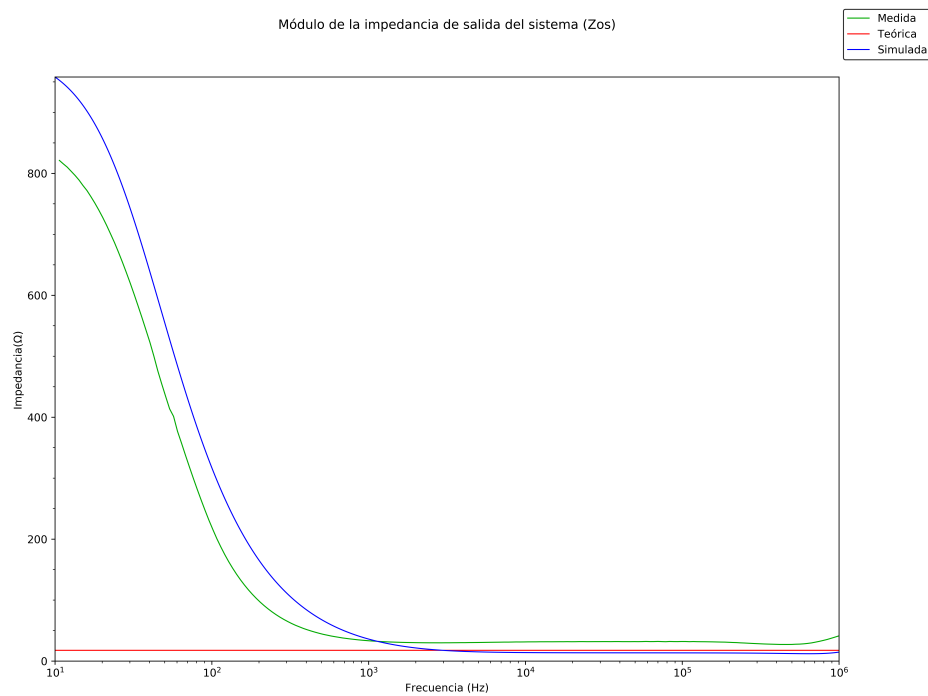


Figura 3.5: Impedancia de salida del sistema teórica, simulada y medida.

### 3.4. RESUMEN

En la siguiente tabla se muestran los valores teóricos, simulados y medidos de las ganancias e impedancias para frecuencias medias. Se tomaron los valores para

Insertar  
tabla con  
los valor  
para fre-  
cuencias  
medias  
que den  
lindo, bu  
car en tx  
de simu-  
laciones  
csv de m  
diciones  
los que  
no estén  
puestos  
más arri

#### 4. CONCLUSIÓN